

Elektronik Filtreler

Gündelik hayatımızda filtre kesimi bazı maddelerin diğerlerinden ayrılmamasında kullanılan araçlara verilen isimdir. Elektronik filtrelerse, belirli sinyallerin diğerlerinden ayrılmamasında kullanılmaktadır. Elektrik sinyallerinin filtrelerden geçirilmesiyle sinyalin içindeki değişik frekanslardaki bileşenlerin ayrılmaması mümkün olmaktadır. Frekansın belirleyici olduğu bu seçme işlemini çeşitli elektrik elemanlarından oluşturulan devreler sağlamaktadır.

Frekans

Sinyallerin birbirlerinden ayırt edilmesindeki kriter frekans olduğandan, bu kavram üzerinde durulması gerekmekte. Her şeyden önce bir sinyalin frekansından behsedilebilmesi için, o sinyalin periyodik olması gereklidir. Periyodik bir sinyal belirli zaman aralığı içinde kendini tekrarlayan sinyaldür. Biraz daha açık olursak, zaman içinde değişen bir sinyalin herhangi bir anda aldığı değerle, sabit bir zaman geçmişten sonra aldığı değer eşitse o sinyal periyodik bir sinyaldür. Bu sinyalin periyoduysa aynı değeri aldığı iki arasında geçen süredir. Frekans ise, bir sinyalin bir saniye içinde kendisini kaç kez tekrarladığının gösteresidir. Yani sinyalin bir saniye süresince kaç kez aynı değeri aldığıdır. Buradan da çıkartılabilcegi gibi periyot, frekansın çarpımıya göre tersidir. Birçokuzum taraflından bilinen ve pozitif bilimlerde kullanılan en yaygın periyodik sinyaller sinüs ve kosinüsdür. Bu sinyallerin ifade edilmesi için frekans ve zaman değerleri kullanılmıştır. Bu fonksiyonlar sabit bir frekans değerine sahiptir ve zaman değişkeniyle ifade edilmektedir. Ancak elektronik filtrelerin sinyalleri frekanslarına göre ayırdığı düşünüldüğünde, sinyallerin frekans değişkenine göre ifade edilmesinin daha uygun olduğu görülmüştür. Bu noktada, yapılmak istenen temel şey, iki değişkenine sahip bir fonksiyonun belki bir değişkenine göre ifade edilmesi olduğundan, gerekli olan matematiksel bir dönüşümün gerçekleştirilmelidir. Bu dönüşüm ilk olarak Fransız fizikçi ve matematikçi Jean Baptiste Joseph Fourier tarafından gerçekleştirilmiştir. Fourier bu dönüşümleri ilk olarak iç ve dış ısı geçişinin ayrı edilmesinde kullanmıştır. Ancak daha sonraki yıllarda, birçok bilim dalında bu dö-

nüşümlerden yararlanılmıştır. Fourier gerçekleştirdiği matematiksel dönüşümler, bir sinyalin farklı frekansları sahip sinyallerin toplamı olarak ifade edilmesi olarak özetlenebilir.

Sinyallerin frekanslarına göre ifade edilmesi bir filtrenin çalışma prensibinin anlaşılmasında önemli bir noktadır. Bundan sonrası diğer bir adımsa filtre devresinin özelliğinin belirlenmesidir. Diğer bir deyişle devrenin hangi frekanstan sinyalleri geçireceğini ve hangi frekanslı sinyallerin geçmeyeceğini belirlemesidir. Bu amaçla gerçekleştirilen, elektrik devrelerine uygulanan kanunlar yardımıyla devrenin çözümlemesidir. Temel olarak yapılan şey bir devrenin giriş sinyaliyle çıkış sinyali arasında bir bağıntı bulunmasıdır. Bulunan bu bağıntının frekansa göre tanımlanmasıyla da filtre devresinin özellikleri rahatça belirlenebilir. Oluşturulan bağıntıya göre, dolayısıyla gerçekleştirilen sinyallerin frekanslarına göre filtreler dört ana grupta sınıflandırılabilir. Bunlardan ilk düşük frekansta sinyallerin iletmesine, ikinci yüksek frekansta sinyallerin geçmesine izin verirler. Üçüncü tip filtreler, belirli bir frekans aralığındaki sinyalleri çıkışlarında iletirler. Son tip filterelerse, yüksek ve düşük frekansta sinyalleri geçirirler, yani belirli bir frekans aralığındaki sinyalleri durdururlar. Gerçekleştirilecek uygulamaya göre, bu filtrelerden herhangi biri seçilebilir. Ancak hangi filtre seçilirse seçilsin yapılan temel şey, istenmeyen sinyallerin frekanslarını göre elenmesi ve çıkışa yansıtılmasınadır.

Devre Elemanları

Filtreler, elektronik devreler oluklarından belirli fizikal elemanlardan oluşan sistemlerdir. Sonuçta sinyal et belirli bir sistemden geçiklerine göre, devrenin farklı frekansta sinyaller farklı şekillerde davranışının sebebi nedir? Bu özelliğin temelinde devre elemanlarının özelliklerinin frekansa değişmesi yattmaktadır. Bu elemanlarda en önemlileri kondansatörler ve induktörlerdir. Kondansatörler transistörlerin modellenmesinde de kullanıldığından, üzerinde daha çok durmaktı yarar vardır.

Bir kondansatör, iki iletken levhanın arasına yalıtkan bir maddenin yerleştirilmesiyle oluşturulur. İki levha arasına sabit bir potansiyel far-


ki uygulandığında levhalar üzerinde belirli bir yük birikmesi olur. İki levha arasındaki potansiyel farkı değiştiğinde, kondansatörün bağlı olduğu devreden belirli bir akım geçer. Elektrikin temel yasası olan ohm kanunu göre, sabit bir değerdeki direnç fiziinden herhangi bir akım geçirildiğinde, üzerinde direnciyle orantılı bir potansiyel farkı olur. Bir başka deyişle, direnci, üzerindeki potansiyel farkıyla, üzerinde geçen akının oranına eşittir. Kondansatör üzerinde değişen bir potansiyel farkı uygulandığında devreden geçen akımla benzer bir ilişkiye kurulabilir. Yani bir kondansatörün üzerinde geçen voltajla akım oranında dirençin bulunabileceğini düşünülebilir; fakat elde edilen sonuç bir direnç için elde edilen sonuç aynı değildir. Kondansatör üzerindeki voltajın akıma oranı dirençteki gibi sabit olmayıp, sinyal frekansıyla ters orantılıdır. Bir anlamda sinyalin frekansı arttıkça kondansatörün direnci artmaktadır, akım azaldıkça azalmaktadır. Bunun yanı sıra kondansatör üzerindeki voltajla akım arasında bir faz farkı oluşmaktadır. Voltajla akım aynı anda gözleendiğinde ikisi arasında zaman farkı olduğu, yani kondansatörün iki sinyal arasında bir gecikmeye neden olduğu görülmüştür. Kondansatör sinyal frekansıyla değişen bir direnç gibi görünse de, bu özelliği nedeniyle fiziindeki voltajın akıma oranı empedans olarak adlandırılmıştır. Aynı tetim alternatif akım devrede kullanılan kondansatör ve direnç gibi diğer elemanların birlikte kullanılmastyyla oluşturulmaktadır. Aktif filtrelerde kullanılan kondansatörlerin yanı sıra, iletken parçaların özellikleri nedeniyle içlerinde görülen kondansatörler de etkin rol oynadı.

duyu durumda, yani doğru akım devrelerinde açık devre gibi davranışları görlüür. Çok yüksek frekans değerlerinde ise, kondansatörün bir açık devre olarak düşünülmemesi yanlış olmaz.


Kondansatörlere benzer şekilde induktörler de sinyal frekansıyla değişen empedans değerine sahiptir. Fakat kondansatörlerin tersine induktörlerin empedansı frekansla doğru orantılı olarak değişmektedir.

Transistörler

İlk geliştirilen filtreler RLC filtreler olarak anılmaktadır. Bu filtreler direnç (R), induktör (L) ve kondansatör (C) kullandığı devrelerdi. Temel olarak bu filtreler induktörlerin ve kondansatörlerin frekansla gösterdiği değişim kullanarak geliştirilmiştir. Bu üç tip devre elemanın çeşitli şekillerde, paralel ve seri bağlantılarda çeşitli kombinasyonlarıyla oluşturulmuştur. Bu tip filtreler pasif filtreler adı verilmekte ve günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak yarı iletken teknolojisinin gelişmesiyle beraber elektronikin diğer alanlarında olduğu gibi filtre dizaynında da değişiklikler oldu. Transistörlerin ve bunu bağlı olarak op-amp'ın geliştirilmesiyle aktif filtreler geliştirildi. Bu tip filtreler, yarı iletkenlerde yapılmış devre elemanlarıyla kondansatör ve direnç gibi diğer elemanların birlikte kullanılmastyyla oluşturulmaktadır. Aktif filtrelerde kullanılan kondansatörlerin yanı sıra, iletken parçaların özellikleri nedeniyle içlerinde görülen kondansatörler de etkin rol oynadı.

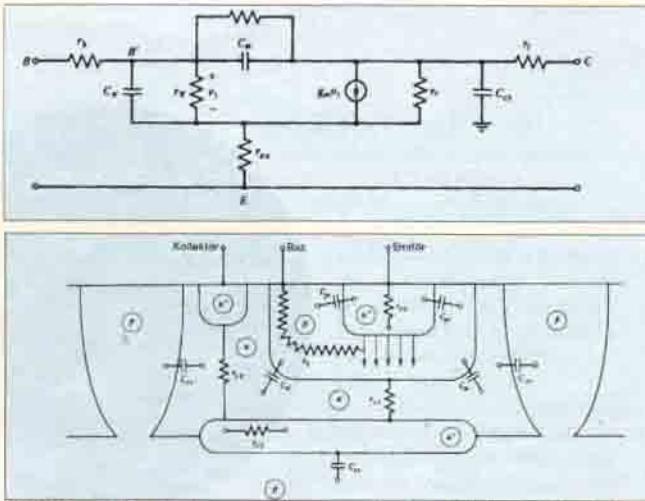

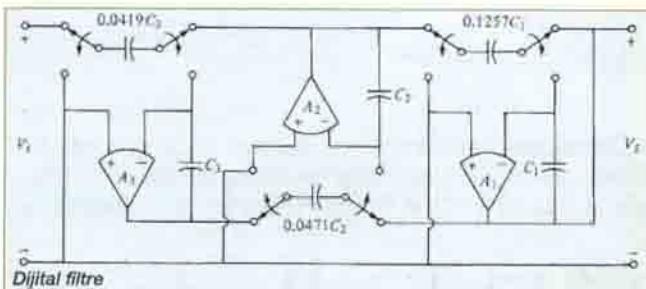Bir BJT transistörünün devre modeli ve elemanlarının transistör üzerindeki yerleri



Yarı iletkenlerin yapısında gösterilen kondansatörler, direkt olarak içeriine belirli bir kondansatör yerleştirilmesiyle elde edilememektedir. Bu kondansatörler, yarı iletken parçaları yapıldığı p ve n tipi madde arasında oluşan fiziksel özellikler sonucu belirli bir kapasitansın oluşmasının sonucudur. P ve n tipi iki yarı iletken yanına getirerek bireştirildiğinde iki bölüm arasında uygulanan voltajı bağlı olarak yük birikmesi olur. İki yüzey üzerinde yük birikmesi, bu yüzeyler arasında belirli bir kapasitansın oluşmasıyla sonuçlanır. Bir transistörün imali sırasında birden fazla sayıda p ve n tipi madde bireştirildiğinden yarı iletken elaman içinde birden fazla yerde kapasitans olduğu gözlenir. Devrelerin analizinde bu kapasitanslar, transistörün üç bacağı arasında bağlanmış kondansatörlerle modellenir. Böylece devredeki bütün yarı iletkenlerin modellenmesiyle devrenin analizi yapılmıştır ve ne tip bir filtre görevi gerekçe anlaşılmaktadır.

Mühendisliğin birçok dalında olduğu gibi elektronik mühendisliğinde de yapılanlar analiz ve sentez olarak iki bölümde incelenmektedir. Analiz aşamasında, bir sistemin modellenerek özelliklerini tespit edilmesine çalışılır. Daha sonraki


sentez aşamasında, belirtilen özelliklere göre belirli bir sistemin geliştirilemesine çalışılır. Sentez sırasında, analiz edilen sistemlerden yararlanıldığı için yapılan modellemenin taminkar sonuçları vermesi gerekmektedir. Ancak birçok sistemin karmaşık yapısı nedeniyle sistemin modellenmesi sırasında sonuçta önemli değişikliklere neden olmayacak etkenler ihmal edilebilir. Bir devrede transistör modelinin verleştirilmesi beraber oldukça karmaşık bir yapı oluşturur. Bu yapının incelenmesi sırasında çeşitli varsayımlarda bulunulması devre analizini kolaylaştırmaktır ve gerçeğe oldukça yakın sonuçlar vermektedir. Bu varsayımların üç değişik frekans aralığında gerçekleşmektedir. Düşük frekanslarda devredeki kondansatörlerin normal olarak çalıştığı, ancak transistörün modellenmesinden gelen kondansatörlerin açık devre olduğu düşünülebilir. Orta değerdeki frekanslar iken, transistörün iç kondansatörlerini açık, diğer kondansatörlerin kusa devre olduğu varsayılmaktadır. Üçüncü ve son bölgede, var yüksek frekanslar için, devredeki kondansatörlerin kısa devre olduğu modellenmeden gelen iç kondansatörlerinse normal çalıştığı öngörebilir. Bu teknikler, transistörlerin modellenmesiyle oluşan karmaşık devrenin özelliklerini gerçeğe yakın olarak hesaplanması sağlanmaktadır.

555 Zamanlayıcısının Test Edilmesi

IC 555 entegre devresi, birçok devreni zaman ayarlayıcı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Hiç kuşkusuz IC 555'in bu kadar popüler olmasının temel nedeni çok kullanımı ve güvenilir olmasıdır. Ancak çok nadir de olsa bu zamanlayıcının yanlış çalıştığı da görülmektedir. Burdaki test devresinde S1 anahtarın kapatıldığında, C1 kondansatörü, R1 ve R2 direnci üzerinden dolmağa başlar. C1 üzerindeki voltaj zamanlayıcının diğer kararlı seviyesine geçmesini sağlayacak voltaj değerine ulaştığında, entegre devre içindeki flip-flop konum değiştirir ve 7. basaklı volta dairesel değerine çekiliyor. Böylece C1 boşalmaya başlar. C1 üzerindeki volta diğer seviyeine ulaşındaysa 7. basaklı yüksek volta seviyesi oluşur ve kondansatör dolmaya başlar.

Entegre devrenin 3. bacağına bir çift diyod bağlanmıştır. Çıkış voltajı

yüksek olduğunda D2 diyodu, düşük olduğundaysa D1 diyodu yanmaya başlayacaktır. Eğer IC 555 doğrudan çalışıysa dijital çıkışlar sırayla yanıp sönecektir. Eğer kulanıcılar IC 555 zamanlayıcısının frekansın değiştirmek istiyorsa R1, R2 direnciyle C1 kondansatörünün değiştirilmelidir. Zamanlayıcının frekansı $\frac{1}{0.7(R1+R2+C1)}$ Hz'dır. Ancak şekildeki gibi R2 değeri R1 değerinden çok büyükse frekans $\frac{1}{R1}$ olarak alınabilir. Şekildeki devre elemanlarının değerine göre frekans 0.6 Hz'dır.


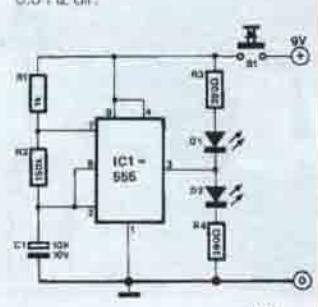


Bir Filtre Uygulaması

Şeklin birinci bölümünde tuşlu telefon tuşları, ikinci bölümde telefon santralinde hangi tuşa basıldığı nasıl ayırt edildiği görülmektedir. Tuşlardan herhangi birine basıldığında iki aynı frekans-taki sinyal tek hafıza üzerinden santralde gönderilir. Bu sinyallerden düşük frekansı olanı tuşun satırını, yüksek frekansı olanı sütununu belirlemektedir.

Sinyal santrale ulaşlığında düşük frekans ve yüksek frekans filtrelerinden geçiriliyor. Böylece düşük ve yüksek frekanslı sinyaller ayrılmış olur. Bir başka delege tuşların oluşturduğu matrisin satır ve sütunları ayrılmış olur. Daha birbirinden ayrılan ikinci sinyal belirli bir frekans aralığındaki sinyalleri geçeren filtrelerden geçiriliyor. Eğer sinyal filtrelerin geçtiği aralıkta filtrelerin ucundaki detektör tarafından tespit edilir. Böylece satır ve sütun ayrılmışından sonra, tuşun satır ve sütun numaraları bulunur. Sistemin çalışması için telefonun uygun sinyalleri üretmesi gereklidir. Bu koşulun sağlanabilmesi için tuşlu telefon "tone" modunda olması gereklidir. Günümüzde bu santral tipi genelde dahili santralde kullanılmaktadır. Telefonlu bankacılık uygulamalarında da bu tip santraller kullanılmaktadır.

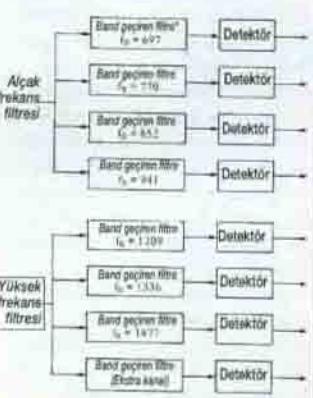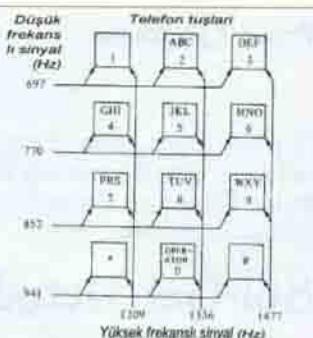* Bell bir frekans aralığını geçeren filtreler



Dijital Filtreler

Yaşadığımız yüzyl içerisinde gelişen bilgisayar teknolojisi nedeniyle dijital sinyaller, analog sinyallerden daha önemli bir yer edinmeye başladı. Buna bağlı olarak, dijital filtrelerin geliştirilmesi de önem kazandı. Bir dijital sinyal, analog bit sinyalden belirli zaman aralıkları sonunda örnekler alınması olarak ifade edilebilir. Yani bir analog sinyalin bütün değerlerinin takip edilmesi yerine, belirli aralıklarındaki değerleri gözlemeğe çalışır. Bu işlemi modellemeye çalışacak olursak, bir sinyalden hella bir hızda açılıp kapanan anahtar sayesinde örnekler alındığını düşünebiliriz. Hiç kuşkusuz bu anahtarlar elle kumanda edilen bir anahtar değildir. Bu anahtarın açma-kapatma işlemi bir transistörün kapalı durumdan doymuş duruma geçmesinden başka bir şey değildir.

Dijital filtrelerde de analog sinyallerden dijital sinyallerin elde edilmesinde kullanılan prensipten yararlanılmaktadır. Bir kondansatör bir anahtar yardımıyla ilk voltaj kaynağını sırayla bağlandığında, yani anahtarın bir konumunda bir voltaj kaynağını, diğer konumda başka bir voltaj kaynağını bağlandığında, kondansatör bir direnç görevini üstlenmektedir. Böylece aktif bir filtrede, dirençlerin yerine böyle bir modelin konulması ile dijital filtreler oluşturulmaktadır. Ancak bu tip filtrelerde elemanların değerlerindeki oynamalar önemli etkilere neden olacağını dahası parçaların kullanılması gerekmektedir. Anahtarın fonksiyonu ise, bir BJT transistör ikilisi bazlarını ya da MOS transistör

ikilisinin kapılara bir kare dalgaya uygulanmasıyla sağlanmaktadır. Bu sinyalin frekansı analog sinyalden bir saniye içinde kaç örnek alınacağını belirlemektedir.

Filtrelerin Kullanımı

Daha önce de gördiğimiz gibi, elektronik filtreler sinyallerin frekanslarına göre ayırt edilmesinde kullanılmaktadır. Elektronik filtreler belirli frekans-taki sinyallerin genliğini büyütürken diğerlerinin genliğinin küçültülmesine neden olmaktadır. Genliği büyütülen sinyaller daha etkin bir konuma geldiğinden, genliği küçültülen sinyaller önemli bir etki göstermemektedir. Yani istenilen frekans-taki sinyaler diğer sinyallere göre kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Ideal filtrelerde istenmeyen sinyallerin tamamen saf dişi bırakıldığı varsayılmaktadır.

Filtreler, genellikle ortam şartlarından kaynaklanan gürültünün elektrik sinyallerine etkisini azaltmakta kullanılmaktadır. Burada gürültü ile kastedilen istenilmeyen elektrik sinyalleridir. Bu özellikler nedeniyle filtreler birçok alanda kullanılsada en yaygın kullanım alanları iletişimdir. Hemen hemen her gün radyolarımız ve televizyonlarımızı ayarlamamız, elektronik filtrelerin hangi frekans-taki sinyali geçireceğini belirlemekten başka bir şey değildir.

Rəsədlər

- Hochman L.P., Allen P. E. *Introduction to Theory and Design of Active Filters*, McGraw-Hill 1980
- Grae R.P., Meyer G. R. *Analysis and Design of Analog Integrated Circuits*, John Wiley Sons, 1993