
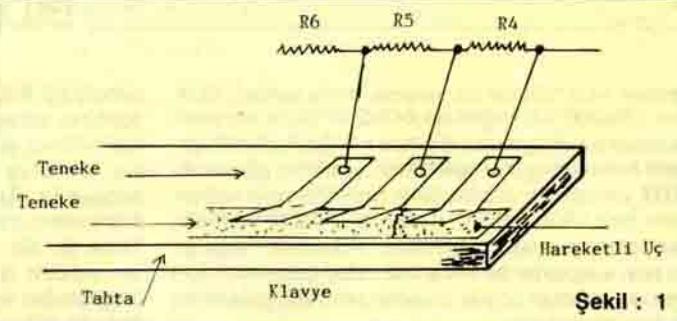


# ELEKTRONİK ÇAĞI

Ethem KILKİŞ

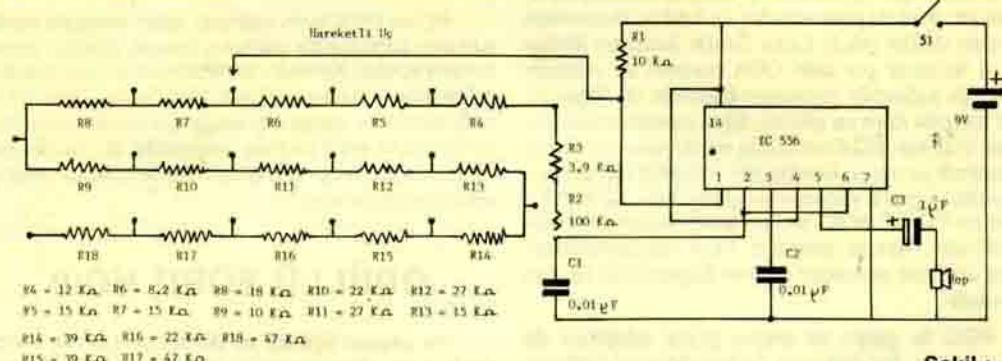

Şekil : 1



Şekil : 2

## ÇİFT OKTAVLIK ORG


Bir adet IC 556 entegresi, bir miktar direnç ve kondansatörle uygun bir hoparlörünüz varsa, hemen bir org yapın.

Bu devrede IC 556 astable

multivibrator olarak çalışıyor. 1 ve 2 nolu entegre ayakları arasındaki direnç değerleri değişmesiyle R C zaman sabitesi uzayarak, osilosyon frekansı azalmaktır, dolayısıyla kalınlaşan bir ses elde edilmektedir. Ayrıca yarımi tonu ses elde etmek için, 7 ile 8 no arasına 15 KOhm, 14 ile 15 arasında 8.2 KOhm direnç koyup, klavyeyi iki tuş artırırsınız,

bu suretle iki adet yarımi tonu ilave etmiş olursunuz (Bkz. Şekil 1).

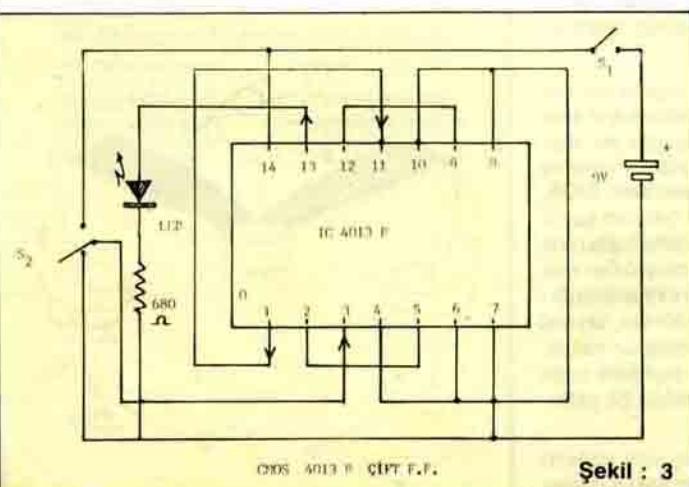Klavveyi, bir tahta üzerine çakacığınız teneke veya lel parçalarıyla yapabilirsiniz. 9 voltluuk pil yerine, bir adaptör kullanabilirsiniz. Hoparlör sesi kuvvetli ise, 330 Ohm luk bir direnci hoparlöre seri bağlamalısınız. (Bkz. Şekil 2).



Şekil : 3

## CMOS 4013B İLE ÇİFT KARARLI

(Dual bistable multivibrator) bir kilitte iki tane çift kararlı FF. Bir tanesini kullandık 12 ve 13 no pinler, ikinci unite aittir.

Devreyi hazırladıysanız, çalışmasını inceleyelim. S1 anahtarını kapatın.

S2 anahtarı bas-bırak tipidir; bırakınca eski haline döner.

**Denevin :** S2'yi sıfırdan ayırip, +V'a dokundurun; LED yanmaktadır ise, söner, sönmüş ise,

## DÖRDE BÖLME DEVRESİ

Bu devrede CMOS 4013B entegresinin iki adet FF devresi birbirlerini tetiklemektedir.


İkiye bölme devresindeki aynı işlemi yapınca, dört pozitif sinyalde bir kere LED yandığını görebeksiniz.

Cünkü : S2 tetikleyince, ilk FF girişü pin 3'e gider; ilk FF çıkışı pin

1'den ikinci FF girişine pin 11'e gider. İkinci FF çıkışı, pin 13'ten LED'i isıldatır. Şekillerden takip edince, her dört tetiklemede LED'in bir kare yanacağını görmüş oluyoruz.

Boylece dijitalde hesaplama işlemi öğrenmek için, ilk adımınızı atmış bulunuyorsunuz.



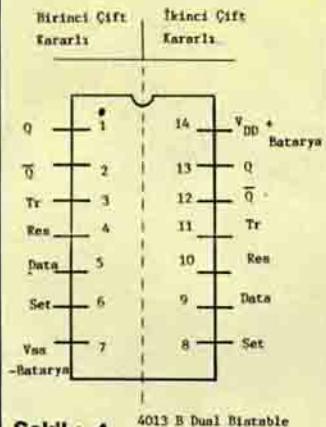
Hatta zaman gecikme devrelerine ilgi duyanlar için yeni bir ufuk açılmış oluyor.



yanar. S2 anahtarını dört kere +V'ye dokundurup, bırakın, geri dönsün. LED iki kere isıldadıysa, demek ki, bistable devresi her ikinci pozitif sinyalde bir kere isıldamaktadır. Bu devre, ikiye bölme devresidir.

**Denevin :** 2 no'lu pini, not Q çıkışına bir LED ve direnç ile -V ucuna (sıfır) bağlayın. Yukarıdaki deneyi tekrarlayınca Q, yanında not Q sönmekte, not Q yanında da Q sönmektedir (üzerinde çizgi olan Q, not Q'dur.)

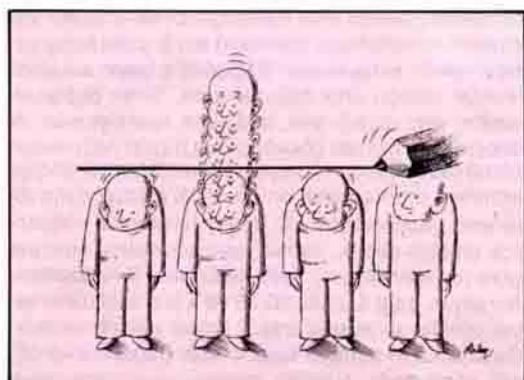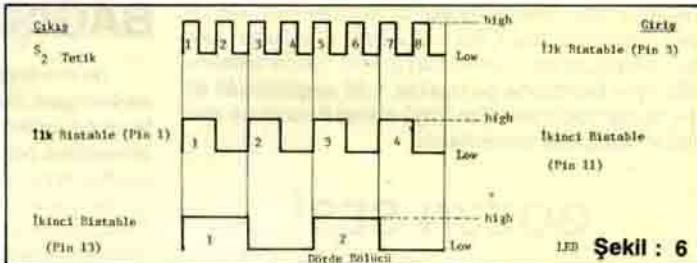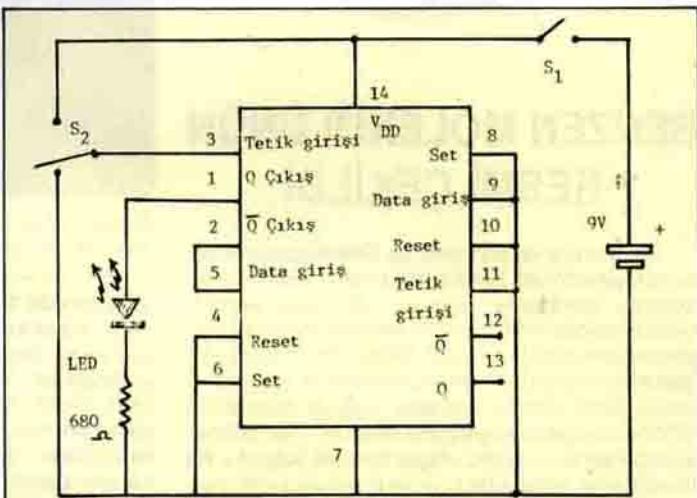**Not :** Aralık 1989 sayısında vermemeyi düşündüğüm, CMOS 4047B ile Serbest / Tekatlim entegre ile ilgili yazı ve devre şemasını Ocak 1990 sayısında vereceğim.



### SİZ OLSAYDINIZ?

(Satranç Dünyası'nın çözümleri.)

**Çözüm :** I. 1.Kxe4! dxe4 2.Ah6 Sh8 3.Vxf6 Vg7 4.d5! kazanır. Çünkü 4.Kd7 5.Vxf8 Kxf8 6.Kxf8 mat var (Bönsch-Simagin, Dresden 1986).

**Çözüm :** II 1..Fd4! 2.Kxh7?! Fxe3 3.Sg2 Vg4 Sf3 Vd5 Sg2 Vd5 6.Sh2 Vd2 7.Shi Ve1 8.Sg2 Ve2 9.Shi Vf3 10.Vg2 Vxg4 kazanır (Pizek-Zysk, Groningen 1986).

**Çözüm :** III 1.Kh2! (2.Kc2 tehdidi ile) 1..Sd7 2.d5 Fc5 3.Kh7 Kf8 4.f5 gx5 5.Sxf5 Şe8? 6.Kh6! kazanır. 6..a5 hamlesine karşı 7.Kc6 var (Karpov-Kindermann, Viyana 1986).