

# ELEKTRONİK ÇAĞI

Ethem KILKİŞ

## ÖZEL YARI İLETKENLER - 2

Sayın okuyucularım sizlere Mart 1988 ve Nisan 1988 yazılarımıza verdiğim özel yarı iletkenlerin yardımcıları olan özel devre elementleri bölümüm ile mektuplarınızda merak ettiğiniz konulara daha kolay girebileceğiniz kanaatindeyim.

### UJT TEKEKLEM (Unijunction Transistor.)

Normal dirençte uygulanan gerilim arttıkça içinden geçen akım da artar. UJT de ise Negatif direnç özelliği nedeniyle, gerilim arttıkça içinden geçen akım azalır, gerilim azıldıkça tersi olur.

SCR (tristor) nin anot kapılılarının (Ga) girişine iki direnç ile gerilim bölmesi ilave edilmek suretiyle elde ediliir Şekil C.

R1 ve R2 gerilim bölücü devresindeki Ref noktasındaki gerilim (referans) sabit bir değerdedir.


E noktasındaki gerilim Ref geriliminden aşağıda ise T1'in base-emiter gerilimi ters polarizada olacağından, UJT açık devre gösterir. E noktasındaki gerilim Ref gerilimini aşarsa T1'e ileri polarma tabiatı edilmiş olur ve UJT'nin iç direnci çok küçük değere düşer Şekil B.

UJT'yi iletken duruma getiren gerilime TEPE NOKTASI gerilimi denir. Zaman geciktirme devrelerinde Triyaki tetiklemeye kullanılan UJT, B1 ve B2 uçlarına bağlı direnç koprusu değerlerine göre devredenki C Kondansatörünün şarj seviyesi ile iletme geçer.

UJT gevşemeli osilatör hem


testere dışı hem de kare dalga elde edilebilen bir osilatör devresi şeklidir.

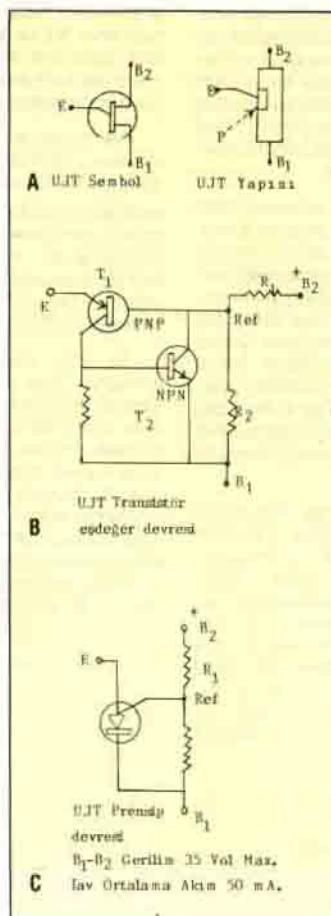Birkaç UJT : 2N160, 2N4871, 2N4870, 2N2646.


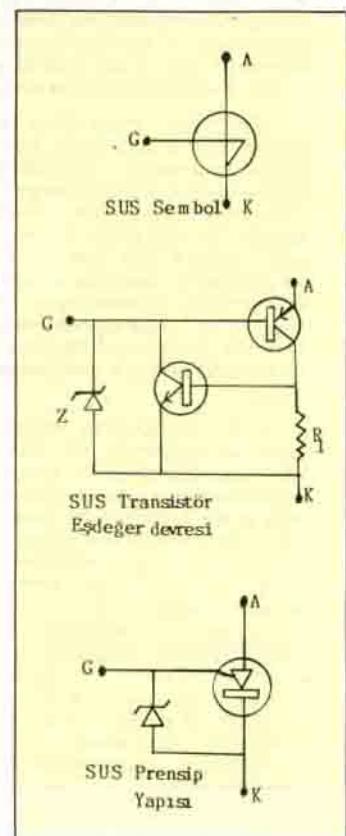
### SUS TEK YÖNLÜ SİLİKON ANAHTAR (Silicon Unilateral Switch)


Negatif anahtarlama karetektrinde geliştirilmiş bir yarı iletken de Gk katot kapısı yerine Ga anot kapısı vardır. Pekçok uygulamada geyt ucu açık kullanılır (diyak gibi).


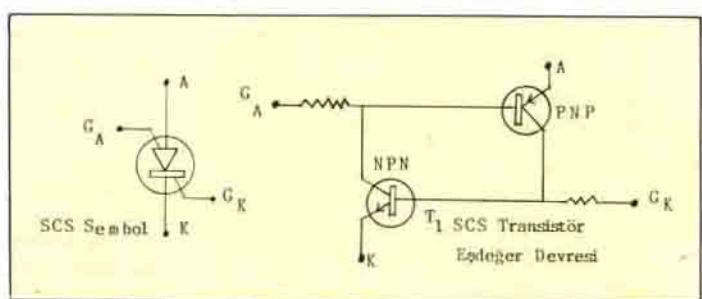
### TETROT TRISTOR SCS (Silicon Controlled Switch)

SCR (Tristor) un Ga anot kapısı (gate) olmalıdır. Tetrot dört elemanlı tristordur. Katod geyti pozitif, Anot geyti ise negatif gerilimle tetiklenir. Bkz. Tristor, B.T.Mart 1988.

Anot geyti ise negatif gerilimle tetiklenir. Bkz. Tristor, B.T.Mart 1988.




## SBS İKİ YÖNLÜ SİLİKON ANAHTAR (Silicon Bilateral Switch)

İç devresi ters paralel bağlı iki SUS dan ibarettir. İki yönde de akım geçer, iki anot (A1 A2) arası uygulanan gerilim ile tetikleme olur.
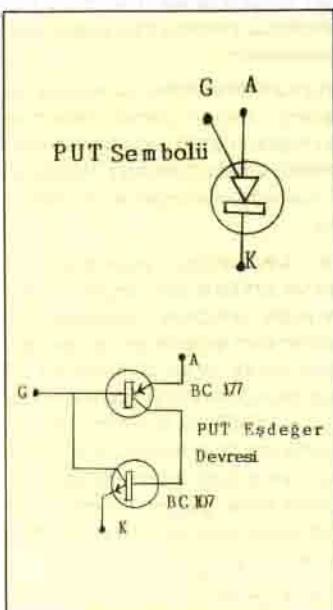
## PUT PROGRAMLANABİLİR UJT

Bu elemanın adı çalışma şeklini belirtir. Aslında bu bir UJT dir.



## OKUYUCULARIMA

**Cengiz Okuyucu** (Kayseri)

**Ümit Alper** (Kayseri)

**Hayri Güneş** (Gaziantep)


Üç ayaklı entegre ZN 414 Konya Sok. Ulus-Ankara, Elektronik Çarşısında vardır.

**Yakup Doğan** (Erdemli)

Talebiniz size iletecektir.

**Selim Taşkin** (Merter-İstanbul)

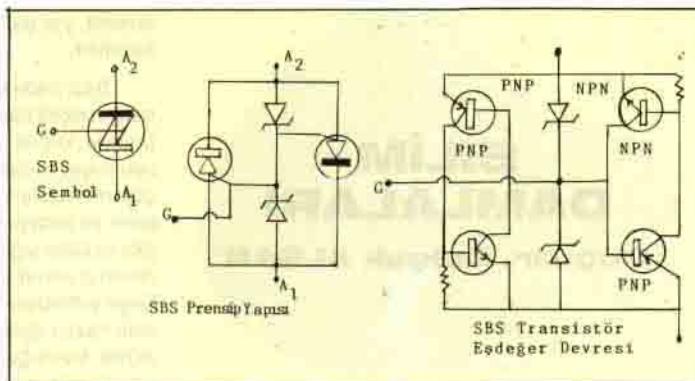Talepleriniz dikkate alınmaktadır. Dergi hazırlanışında faydalananın yarınlar makale sonlarında konuyu termine eden tarafından belirtilmektedir.



## ELEKTRONİK ÇÖPÇATANLIK

Meslektaşları ile yazışmak isteyen amatör elektronikçilerin adreslerini veriyorum.

### A. Kadir Yıldız

Teknik Lise End. Elektronik Böl.  
Öğrencisi Sultan Orhan Mh. 1120  
Sok. No : 26/c  
Gebze / KOCAELİ

### Hayri Güneş

Karayilan Mah. Cevizli Geçidi  
No : 57 GAZİANTEP

### Cengiz Okuyucu

Mevlana Mah. 12 Cad. Üçyol  
Apt. No : 16-4 38090 / KAYSERİ

### Ümit Alper Tümen

Tarım İl Müdürlüğü Lojmanları  
Kat 5 No: 9 38090 / KAYSERİ

### All Bilge Gündüz

Sarı Mehmetli Mah. Tomarza  
38906 / KAYSERİ

### All Çöplü

Gümüştekin Mah. 31 No'luk Sok.  
No : 24 GAZİANTEP

Amatör Elektronikçilere Not: Yazışmak isteyenlerin, yaşıni, okuyorsa okul ve sınıfını, okumayanların meslek ve ilgi alanlarını bildirmeleri halinde daha etkin yazışmak mümkün olabileceğini hatırlatır.

(Geçen sayadan devam)

## FOTO TRİSTOR

Tristörleri anlatırken LASCR (Light Activated SCR = Işıktan etkilenen SCR) diye yalnız sembol resmini verdigim bu eleman günümüzde çok kullanılmakta olup LDR

kullanılan devreleri basitleştirmektedir (Bak. Bilim ve Teknik, Mart/1988).

Sekiz amper 600 volt kontrol edebilen bir devre bu foto tristör vasitasiyle anahtarlanabilmektedir.

**Hayri Güneş** (Gaziantep)

**Ve Radyolu saat hakkında diğer bilgi soranlara.**

Sordığınız radyolu kol saatı, tümüyle özel üretilmiş olup malzemelerini piyasada bulamazsınız.

Masa üstü çalışan radyolu saatler ise iki tiptir. Mekanik olanlar, eski çalar saat gibi çalışıp zamanı gelince bir kontağıın kapanması ile radyo pil devresi kapanıp radyo ayarlanmış olduğu istasyonda çalışır.

Elektronik olanın kontrol devresini piyasada müstakil olarak ben bulamadım, yalnız timer adıyla satılan büyük parçalar 25-35 TL ile amatö-

re uygun değildir. En iyi size köşende vereceğim programlı timer devrelerinden istifade ediniz.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Elektronik ve Araştırma Kulübü üyelerine başlıyor dilerim. ÜYE - İspir Kirbeci'ye mektuplarındaki öneri ve taleplerinin köşemin imkânları nisbetinde yerine getireceğimi duyururum.

### All Çöplü (Gaziantep Fen Lisesi)

Haziran 1987'den beri yayınlanmaktadır yazdıklarım ve Nisan/1988 yazımıda kitaplarla bilgınızı takviye edebilirsiniz. Akranlarınızla yazışabilmeniz için adresinizi yayınlıyorum.