

# ELEKTRONİK ÇAĞI

Ethem KILKİŞ

## ANTENLER

Radyoların orta ve uzun dalga anten ihtiyaçları ferrit çubuklar dolayısıyla gereksizdir.

UKW (çok kısa dalga) alıcılar ve televizyon alıcıları için çubuk antenlere gerek duyulmaktadır.

UKW radyoları Frekans Modüleli Elektromagnetik dalgalarla iletişim temin etmek için FM diye tanımlanmaktadır.

TV için kullanılan antenler HERTZ anteni tipinde, çeyrek dalga boyunda iki çubuktan oluşurlar (DİPOL ANTEN).

Aynı iki çubuk yerine (KATLANMIŞ DİPOL ANTEN) yaygın olarak kullanılan anten tipidir.

Verici antenini gören yerlerde oturanlar balkon veya TV yakınına koydukları, katlanmış dipol anten ile TV seyredebilirler. Hatta alalade bir tel parçası bile iyi bir anten hizmeti görebilir.

TV antenleri şekilde görüceğiniz üzere katlanmış dipol önüne konulan 5-7 adet direktor (yönlendirici) ve arkasına konulan reflektör (yansıtıcı) çubuklarla karmaşık bir şekil gösterirler (YAGI ANTENİ).

FM radyo alıcıları da, televizyonlar gibi yüksek frekans kademeinde oldukları için çubuk antene ihtiyaç duyarlar.

Bina içinde iyi alış yapamayan FM radyolar için TV'ler gibi dipol anten yapmak veya çubuk teleskopik bir anten kullanmak mümkündür. TV'deki gibi resin gölgelereinden (yansıma) etkilenme söz konusu olmayacağı için tek bir markonu anteni kafi gelir.

Markonu anteni çeyrek dalga

boyunda, dama oturtulduğu yerde tescit edilmiş bir destek üzerinde monte edilir. Bu çubuk anten dibi toprak olarak kabul edilir, yatay tellerle suni bir zemin hazırlanır veya doğrudan bir teneke çanaktan alınan bir toprak teli çatı arası kalorifer borularına bağlanabilir.

Katlanmış dipol antenleri ise 300 ohm olarak hesaplanması rağmen 240 ohm olarak kabul edilir.

Bu iletim, anten impedansına uygun giriş kablosu seçmek suretiyle zararsız gerçekleştirilmeye çalışılır.

Piyasada mevcut iki tip anten giriş telinden yassi ve iki paralel telli olanı (dengeli hat) 240 ohmluktur.


Ortasında bir tel ve çevresi plastik tecritli olup dışında zırh iletkeni olan ise (dengesiz hat) 60 ohm impedanslıdır.

Bakırda tasarruf için bazı imalatçılar elektrik tesisat tellerinde olduğu gibi norm dışı üretim yapmaktadır. TS numarası yazılı kablolardan almak gereklidir (Halk arasında TS damgası diye belirtilen)
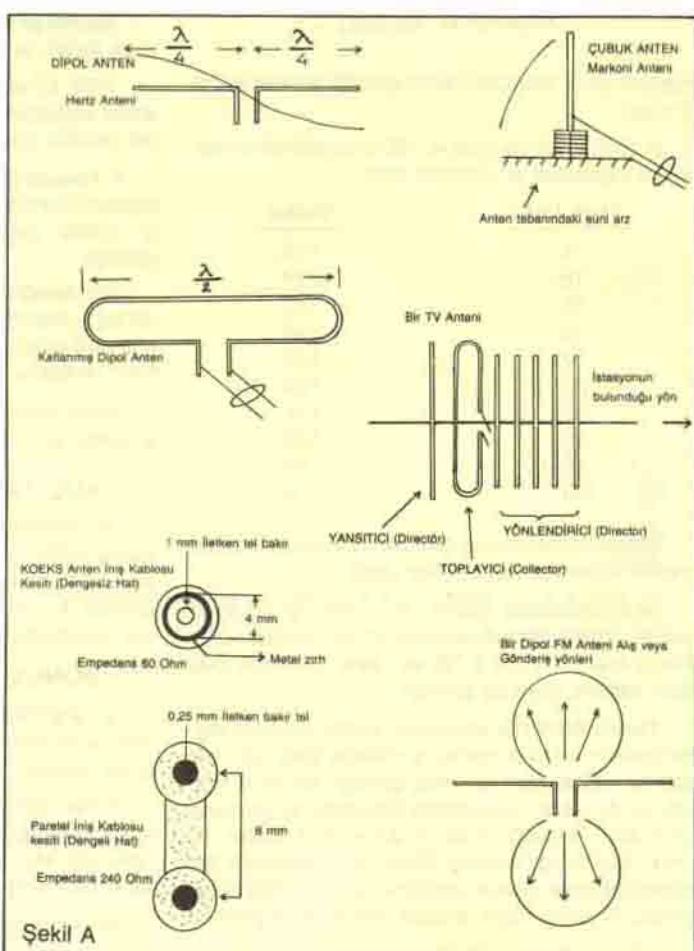
## ANTEN EMPEDANS UYGULAMASI


TV ve FM alıcı ve verici antenler için muhim olan antenden kapılan elektromagnetik dalgayı zayıflatmadan alıcıya iletmek veya FM verici çıkışını zayıflatmadan antene kadar götürerek gökyüzüne salmaktadır.

Dipol anten impedansı 73 ohm ise de, pratikte 60 ohm olarak kabul edilir.


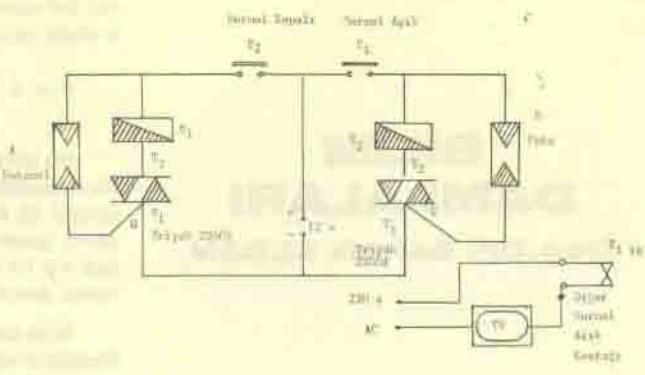
## TV Uzaktan Açıma Kapama

DİYARBAKIR TRT Bölge Müdürlüğü'nden Mesut Parla, kendi televizyonunu eleneni ışığı ve A fotosel yardımcı ile çalıştırıp, B fotosel ile kapatabildiğini belirtiyor.  $R_1$  ve  $R_2$  12 volta çalışan iki rôle kullandığını ve triyak yerine tristör de kullanabileceğini amatörlere iletmemi istiyor. İlgisinden dolayı teşekkürler Foto kontrol elemanları çalışmalarını ilerletmesini öneririm.



damga yeterli değildir, TS numarası da mevcut olmalıdır.

Hem TV VHF veya UHF, hem de UKF antenlerini inşa, bağlamak için anten birleştirici kullanılması gereklidir. Anten birleştirici üç değişik frekans bandını özel band pas filtrelerle ayrıń inşasına bağlı mak imkanı verir.

TV'de VHF (Very High Frequency) 174 Mc ile 230 Mc arasında 5-12 kanal,

UHF (Ultra High Freq). 470 Mc ile 789 Mc arasındaki 21-60 kanaldır.

Katlanmış dipol anten 240 ohmluk bir dengeli hat ile TV'ye indirildiği gibi Koeks (60 OHM) ile indirileceğe SIM 5 veya BALUN kullanılmalıdır.

Empedans uygulayıcı SIM 5 piyasadan temin edilebildiği gibi, en basit yöntem BALUN ile empe-

dans uygulama yapılabilir.

FM vericisi olup da anteni kendisi yapmak isteyen okuyucu, cihazının arkasında yazan empedans değerinde anten Koeks kablosunu temin edip dipol bir anten veya çeyrek dalga boyunda çubuk anten ile isteğini elde edebilir. Ancak empedans uygulama için seri bir 5-25 nnF'lik kondansatör kullanılmalıdır (yıldırım tehlikesini dikkate alıp antene gelecek bir yıldırma kolay bir yol ile toprağa akış temin edilmesi gereklidir).

Verici anten dipol yapılrısa iki dipolu kesen eksenler maksimum radyasyon yönündür. Çubuk dik anten 360 derece yayın yapabilir.

### BAZI ANTEN ÖLÇÜLERİ

94 Mc FM alıcı için dipol anten 160 cm.

TV'ler için katlanmış dipol boyutları:

5. kanal TV için dipol 77 cm, reflektör 89 cm, direktör 71 cm.

8. kanal TV Ankara 1 dipol 70 cm, reflektör 82 cm, direktör 62 cm,

10. kanal TV Ankara 2 dipol 64 cm, reflektör 74 cm, direktör 59 cm olmalıdır.

Bu anten dipol boyları vericinin bulunduğu kanal frekansına tabidir.

### ELEKTRONİK CÖPÇATANLIK

FM alıcı / verici ile ilgilenen okuyucularına:

Bu konunun kapsamı bizim köşemizin imkân sınırlarını aşından şimdilik adreslerinizi yayımlamak suretiyle yetineceğiz.

Isteklerinizi piyasada mevcut yarınlardan temin etmeniz mümkündür.

#### H. Asım ASLAN


Atatürk Ün. Loj. 25 Blik  
No: 4 ERZURUM

#### Hüseyin POLAT

Defne Cad. 906 Sok.  
No: 246 ADANA
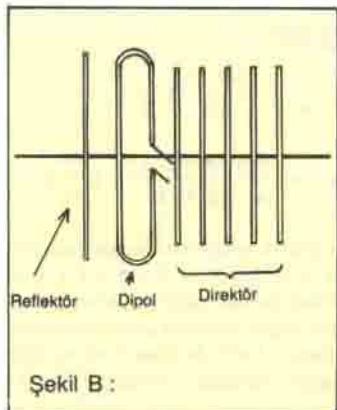
#### Hüseyin UZUNOĞLU

Cumhuriyet Mah. Şirin Yuvam Sitesi No: 10/8  
KONYA



**BİLEN, GURURDAN, KİNDEN ve  
BÜTÜN HİRLİARDAN SOYUNMUŞTUR.  
BİLEN BAHTİYARDIR.**

Nureddin TOPÇU